

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**



**Кафедра ЕОМ
Звіт з лабораторної роботи №4
з дисципліни «Основи проектування цифрових засобів на ПЛІС»
на тему:
«РОЗРОБКА КОНВЕЄРНОГО ПРОЦЕСОРА»**

Виконав:
студент групи КІ-41
Кушнір Д.О.
Прийняв:
викл. Цигилик Л.О.

1. **Тема:** Розробка конвеєрного процесора.
2. **Мета:** Розробити конвеєрний процесор

3. Постановка задачі:

Для перетворення прототипу комбінаційної схеми в потокову структуру та отримання VHDL коду цієї процедури, зручно використовувати такі кроки:

- 1) Створити блок-схему оригінальної комбінаційної схеми та організувати її компоненти в вигляді каскадної послідовності.
- 2) Визначити основні компоненти блок-схеми та оцінити відносні тривалості їх виконання.
- 3) Поділити послідовність компонентів на етапи так, щоб тривалість етапів була приблизно рівною.
- 4) Визначити дані й сигнали необхідні на кожному етапі опрацювання та вибрати ті, які надходять з інших етапів опрацювання.
- 5) Розмістити регістри для зберігання даних й сигналів, які знаходяться з інших етапів опрацювання.


Завдання:

$$11. \quad a \cdot (d - c^2) + b$$

Для створення конвеєра потрібно поділити функцію КОП на дрібніші кроки, а саме:

$c * c$
$d - c * c$
$a * (d - c * c)$
$a * (d - c * c) + b$


4. Схема конвеєрного обчислення виразу

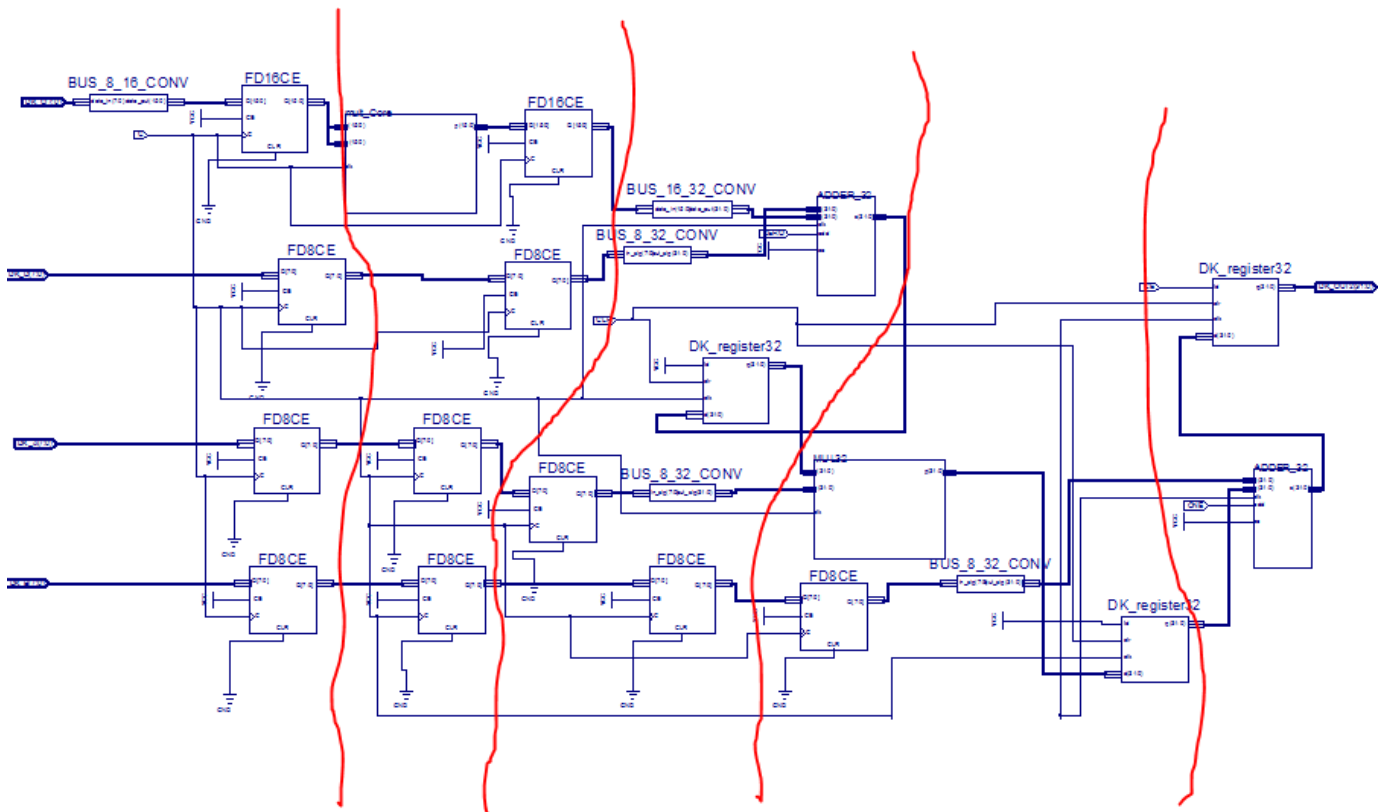

5. vhdl код реалізації системи

Оскільки система була розроблена за допомогою вбудованих елементів Xilinx та створеного елемента Ірсоре то VHDL код був згенерований автоматично.

6. Схема неконвеєрного обчислення виразу

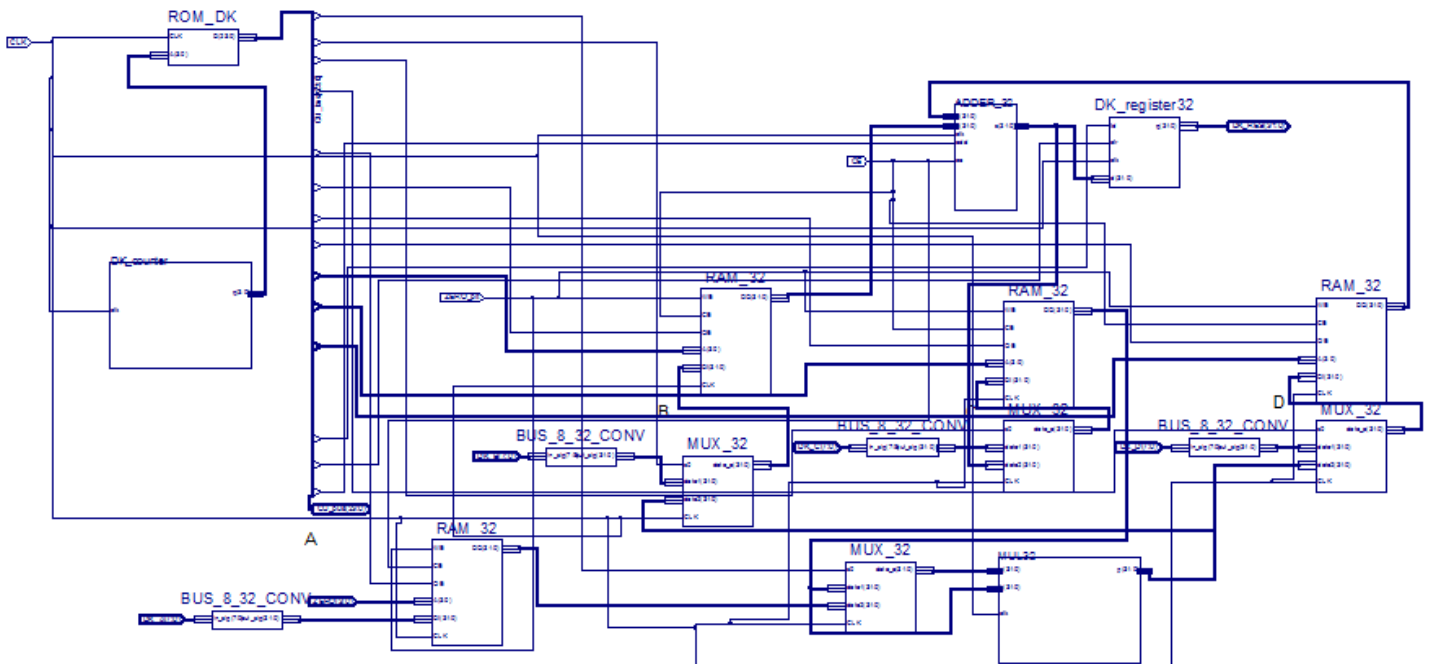

7. vhdl код реалізації системи

Оскільки система була розроблена за допомогою вбудованих елементів Xilinx та створеного елемента Icore то VHDL код був згенерований автоматично.

8. таблиця з порівнянням результатів синтезу обох варіантів

Design Summary	
Top Level Output File Name	: DK_conv.ngc
Primitive and Black Box Usage:	
# BELS	: 1724
# GND	: 10
# INV	: 20
# LUT2	: 234
# LUT3	: 42
# LUT4	: 232
# MULT_AND	: 284
# MUXCY	: 513
# VCC	: 8
# XORCY	: 448
# FlipFlops/Latches	: 267
# FD	: 66
# FDCE	: 201
# Clock Buffers	: 1
# BUFG	: 1
# IO Buffers	: 96
# IBUF	: 72
# OBUF	: 24
Total	
5.416ns (3.441ns logic, 1.975ns route)	
(68.5% logic, 35.2% route)	
Frequency	184.63 MHZ

конвеєр

Design Summary	
Top Level Output File Name	: DK_sch.ngc
Primitive and Black Box Usage:	
# BELS	: 3675
# GND	: 3
# INV	: 2
# LUT1	: 3
# LUT2	: 258
# LUT3	: 68
# LUT4	: 604
# LUT5	: 258
# LUT6	: 120
# MULT_AND	: 528
# MUXCY	: 787
# MUXF7	: 148
# MUXF8	: 74
# VCC	: 2
# XORCY	: 820
# FlipFlops/Latches	: 516
# FD	: 32
# FDE	: 32
# FDR	: 4
# FDRE	: 32
# LDE_1	: 416
# Clock Buffers	: 5
# BUFG	: 4
# BUFGP	: 1
# IO Buffers	: 93
# IBUF	: 37
# OBUF	: 32
# OBUFT	: 24
Total	
6.246ns (3.150ns logic, 3.095ns route)	
(50.4% logic, 49.6% route)	
Frequency	160.2 MHZ

ітерація

9. VHDL код тестовго стенду конверсного способу:

```
ARCHITECTURE behavioral OF DK_Conv_Scheme_DK_Conv_Scheme_sch_tb IS

    COMPONENT DK_Conv_Scheme
    PORT( ZERO   : IN STD_LOGIC;
          ONE    : IN STD_LOGIC;
          CLR    : IN STD_LOGIC;
          C      : IN STD_LOGIC;
          CE     : IN STD_LOGIC;
          DK_OUT2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
          DK_C    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_D    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_A    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_B    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;

    SIGNAL ZERO : STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL ONE  : STD_LOGIC := '1';
    SIGNAL CLR  : STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL C    : STD_LOGIC;
    SIGNAL CE   : STD_LOGIC := '1';
    SIGNAL DK_OUT2 : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
    SIGNAL DK_C : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    SIGNAL DK_D : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    SIGNAL DK_A : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    SIGNAL DK_B : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    constant clk_c : time := 10 ns;
    SIGNAL buf: integer := 0;
BEGIN
    UUT: DK_Conv_Scheme PORT MAP(
        ZERO => ZERO,
        ONE  => ONE,
        CLR  => CLR, |C => C,
        DK_OUT2 => DK_OUT2,
        DK_C => DK_C,
        DK_D => DK_D,
        DK_A => DK_A,
        DK_B => DK_B
    );
    RESET: process
    begin
        CLR <= '1';
        wait for clk_c;
        CLR <= '0'; wait;
    end process;
    CLC_process :process
    begin
        buf <= buf + 1;
        DK_C <= std_logic_vector(to_unsigned(buf,DK_C'length));
        DK_D <= std_logic_vector(to_unsigned(buf+1,DK_D'length));
        DK_A <= std_logic_vector(to_unsigned(buf+2,DK_A'length));
        DK_B <= std_logic_vector(to_unsigned(buf+3,DK_B'length));
        C <= '0'; wait for clk_c/2; C <= '1'; wait for clk_c/2; end process;
```

10.VHDL код тестовго стенду неконверсного способу:

```
ARCHITECTURE behavioral OF DK_sch_DK_sch_sch_tb IS

    COMPONENT DK_sch
    PORT( ZERO   : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)  ;
          ZERO_bit: IN STD_LOGIC;
          CE      : IN STD_LOGIC;
          DK_D    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_C    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_B    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          CU_bus  : INOUT STD_LOGIC_VECTOR (23 DOWNTO 0);
          CLK     : IN STD_LOGIC;

          DK_A    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
          DK_RES  : INOUT STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0));

    END COMPONENT;

    SIGNAL ZERO : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0000";
    SIGNAL ZERO_bit: STD_LOGIC := '0';
    SIGNAL CE: STD_LOGIC := '1';
    SIGNAL DK_D : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) :=x"19";
    SIGNAL DK_C : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) :=x"04";
    SIGNAL DK_B : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) :=x"01";
    SIGNAL CU_bus : STD_LOGIC_VECTOR (23 DOWNTO 0);
    SIGNAL CLK : STD_LOGIC;
    SIGNAL DK_A : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0):=x"02";
    SIGNAL DK_RES : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
    constant clk_c : time := 1000 ns;
BEGIN

    UUT: DK_sch PORT MAP(
        ZERO => ZERO,
        ZERO_bit => ZERO_bit,
        DK_D => DK_D,
        CE => CE,
        DK_C => DK_C,
        DK_B => DK_B,
        CU_bus => CU_bus,
        CLK => CLK,
        DK_A => DK_A,
        DK_RES => DK_RES
    );
    CLC_process :process
    begin
        CLK <= '1';
        wait for clk_c/2;

        CLK <= '0';
        wait for clk_c/2;
    end process;
```

11.Діаграма для конвеєрного способу:

Декілька вхідних наборів:

$2 * (25 - 4 * 4) + 1 = 2 * (25 - 16) + 1 = 2 * (9) + 1 = 18 + 1 = \mathbf{19}$

$3 * (26 - 5 * 5) + 2 = 3 * (26 - 25) + 2 = 3 * (1) + 2 = \mathbf{5}$

$4 * (27 - 6 * 6) + 3 = 4 * (27 - 36) + 3 = 4 * (-9) + 3 = -36 + 3 = \mathbf{-33}$

$5 * (28 - 7 * 7) + 4 = \mathbf{-101}$

$6 * (29 - 8 * 8) + 5 = \mathbf{-205}$


Етапи конвеєра	Операції
1	c*c
2	d - c*c
3	a*(d - c*c)
4	a*(d - c*c) + b

a	2	3	4	5	6
b	1	2	3	4	5
c	4	5	6	7	8
d	25	26	27	28	29


c*c	4	25	36	49	64
d - c*c	9	1	-9	-21	-35
a*(d - c*c)	18	3	-36	-105	-210
result	19	5	-33	-101	-205

$255 * (255 - 255 * 255) + 255 = -16\,516\,095 = \mathbf{FF03\,FC01}$

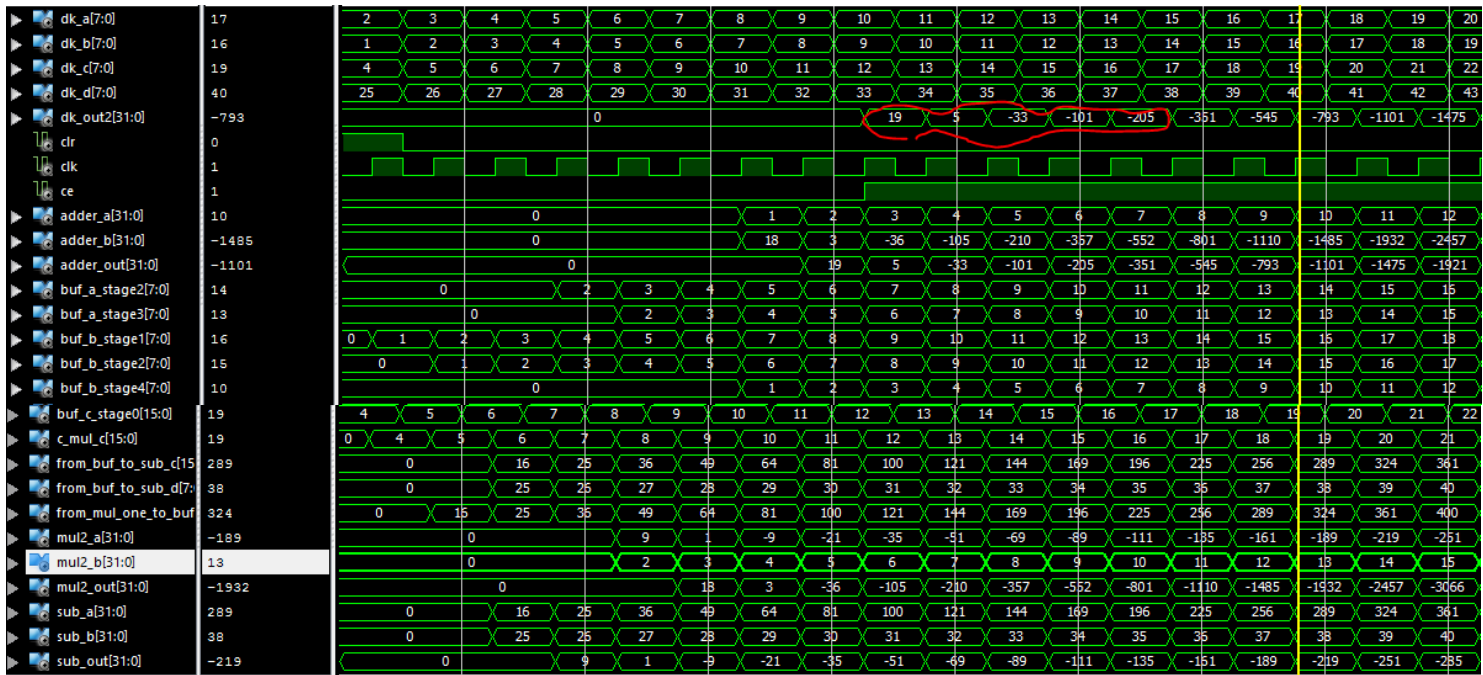Вивід результатів відбувається на 9 такті CLK(оскільки операнди в сумі проходять 9 регістрів)



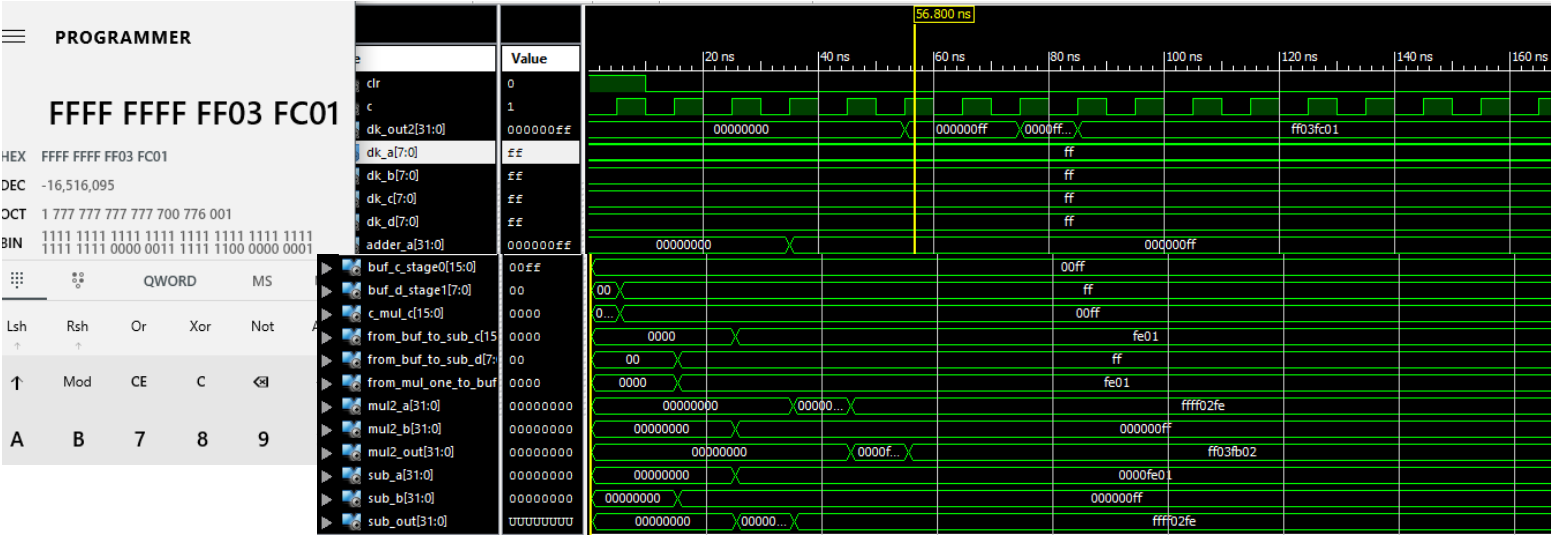Перевіримо чи наша схема здатна виводити максимальне число:
Подамо на вхід всіх 4 операндів число 255₁₀(FF₁₆)



12. Діаграми для неконвеєрного способу: Таблиця прошиття для неконвеєрного способу:

bits	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
iteration	MUX1	MUX2	MUX3	MUX4	o1	o2	o3	o4	ADDR2				ADDR3				ADDR4				ce	ld	clr	pl/min
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2
5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
7	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1

0,1 ітерація: ініціалізація змінних. Запис в RAM1,2,3,4(b,c,d через MUX). Подача на вихід RAM3

2,3 ітерація: C*C. З виходу RAM3 подати на перемножувач. Результат в RAM2(адреса1) (через MUX)

4,5 ітерація: d – C*C. З виходу RAM2 та RAM4 результат подати на вхід суматора. Результат в RAM3 (через MUX)

6,7 ітерація: a*(d-c*c). З виходу RAM3 та RAM2 подати на суматор. Результат на вхід RAM4 (через MUX)

8-10. ітерація: З виходу RAM4 та RAM2 подати на суматор. Вивід результату.

Приклади виконання:

a = 2 b = 1 c = 4 d = 25											
Iteration	MUX1 OUT	MUX2 OUT	MUX3 OUT	MUX4 OUT	RAM1 OUT	RAM2 OUT	RAM3 OUT	RAM4 OUT	Multiplier	ADD/SUB	
0	0	1	4	25	0	0	0	0	0	0	
1	4						4				
2		16							16		
3						16		25			
4			9							9	
5							9				
6	2				2						
7				18					18		
8					1			18			
9										19	
10										19(RES_SIG)	

a = 3 b = 2 c = 5 d = 26											
Iteration	MUX1 OUT	MUX2 OUT	MUX3 OUT	MUX4 OUT	RAM1 OUT	RAM2 OUT	RAM3 OUT	RAM4 OUT	Multiplier	ADD/SUB	
0	0	2	5	26	0	0	0	0	0	0	
1	5						5				
2		25							25		
3						25		26			
4			1							1	
5							1				
6	3				3						
7				3					3		
8					2			3			
9										5	
10										5(RES_SIG)	


a = 4 b = 3 c = 6 d = 27											
Iteration	MUX1 OUT	MUX2 OUT	MUX3 OUT	MUX4 OUT	RAM1 OUT	RAM2 OUT	RAM3 OUT	RAM4 OUT	Multiplier	ADD/SUB	
0	0	3	6	27	0	0	0	0	0	0	
1	6						6				
2		36							36		
3						36		27			
4			minus 9							minus 9	
5			4				minus 9				
6	4				4						
7				minus 36					minus 36		
8					3			minus 36			
9										minus 33	
10										min33(RES_SIG)	

$$2*(25 - 4*4) + 1 = 2*(25 - 16) + 1 = 2*(9) + 1 = 18 + 1 = 19$$


$$3*(26 - 5*5) + 2 = 3*(26 - 25) + 2 = 3*(1) + 2 = 5$$

$$4*(27 - 6*6) + 3 = 4*(27 - 36) + 3 = 4*(-9) + 3 = -36 + 3 = -33$$


Діаграми: 3 вхідні набори

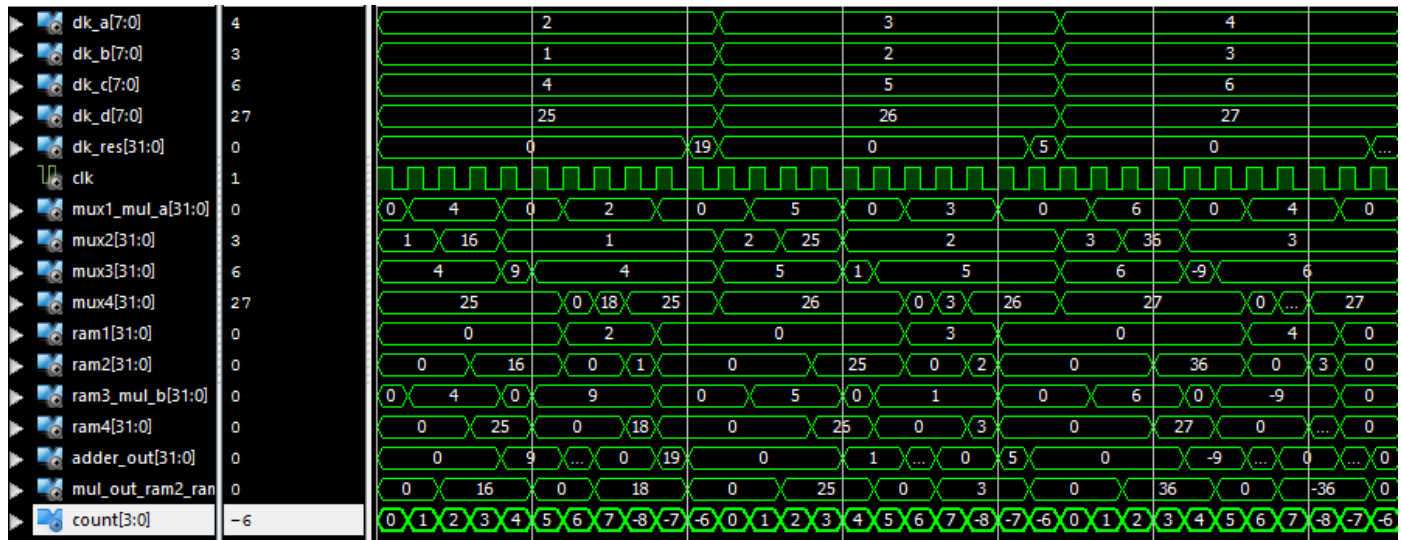

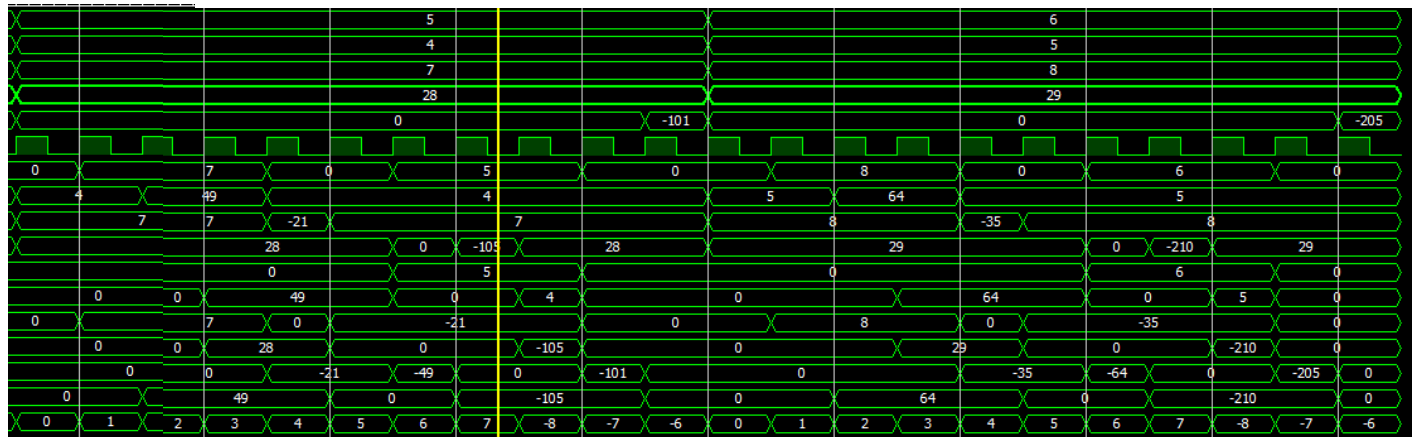2 вхідні набори(продовження попередньої схеми)



Максимально можливе число:

 

$$255 * (255 - 255 * 255) + 255 = -16\,516\,095 = \text{FF03 FC01}$$

13. Висновок:

виконуючи дану лабораторну роботу я спроектував роботу спеціалізованого конвеєрного процесора (конвеєрним та ітераційним способом) під задану функцію, шляхом її розбиття на дрібніші кроки.

Як виявилось ітераційний метод реалізувати було складніше за конвеєрний і він не приніс очікуваного результату. До того ж він потребує більше апаратних затрат ніж конвеєрний метод. Результати вийшли коректними і дані схеми можна використовувати жддя подальших досліджень.